



# *EDA* 设计基础

指导手册(2019)

**xilingsnow@163.com**

---

目 录

上机一：EDA 工具运行和工程调试 .....	0
上机二：Verilog HDL 基本模块设计 .....	0
上机三：基本时序逻辑设计 .....	0
上机四：FSM 时序电路设计 .....	0
实验一:CPU 指令运算器设计 .....	0
实验二:功能可调综合计时器设计 .....	0
实验三:局域网数据帧检测 FSM 电路设计 .....	0

## 上机一：EDA 工具运行和工程调试

### 一、实验目的

- 1、掌握 QuartusII 设计、综合和调试的基本流程
- 2、掌握 modelsim 仿真工具的输入、仿真的基本流程
- 3、掌握 iverilog 和 gtkwave 编译和仿真工具的使用方法和流程。
- 4、了解基本数字系统开发的步骤和技术

### 二、预习要求

- 1、了解数字逻辑系统分析和设计的方法、流程。
- 2、了解 QuartusII 软件安装和破解流程，保证软件可靠运行
- 3、了解 iverilog 和 gtkwave 编译和仿真命令。
- 4、了解原理图和文本输入的主要特性和区别。
- 5、了解开发板（DE2-35/115）的核心器件的型号和参数。

### 三、实验原理和步骤

- 1、建立工程，选择合适的文件夹保存工程文件。
- 2、选择合适的 FPGA 目标器件，根据目标板的核心器件选择。

3、逻辑设分析设计：三人表决器：三人表决，以少数服从多数为原则，多数人同意则议案通过，否则议案被否决。这里，我们使用三个波动开关代表三个参与表决的人，置“0”表示该人不同意议案，置“1”表示该人同意议案；两个指示灯用来表示表决结果，LED0 点亮表示议案通过，LED1 点亮表示议案被否决原理图设计方式，真值表如下。采用原理图和文本实现方式。

- (1)、原理图方式，采用基本的与或非门实现电路设计。
- (2)、HDL 方式，分别设计三人表决电路模块代码和测试模块代码。

S1	S2	S3	LED1	LED 2
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1

1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

4、选择原理图方式，建立原理图逻辑连接图，并对工程进行综合、调试。

5、测试：

(1)、建立波形向量文件（vwf），对工程进行测试。并观测运行结果。

(2)、设计 Verilog HDL 模块文件和测试文件，分别利用 modelsim 和 gtkwave 进行仿真测试，并观测运行结果。

#### 四、实验内容

1、参照附录中 QuartusII 的使用方法，按照实验原理，设计一个三人表决器，进行原理图设计、综合，并利用向量波形文件（vwf）进行功能仿真。

2、参照附录中 QuartusII 和 modelsim 的使用方法。采用 Verilog HDL 设计三人表决电路模块。采用 verilog HDL 编写表决器的测试模块，并利用 Modelsim 进行仿真，观察波形查看结果。

3、参照 iverilog&gtkwave 使用方法。对测试文件进行适当修改，使用 gtkwave 进行仿真，观察波形输出结果。

#### 五、实验要求

1、按照上面的实验内容，进行设计分析、原理图或代码文本设计，进行综合、仿真。

2、将程序编译过程中出现的主要错误及解决方案进行总结

3、掌握和练习数字系统的分析步骤，并将一些核心步骤进行记录

4、将编写的程序与仿真结果进行记录

## 上机二：VERILOG HDL 基本模块设计

### 一、实验目的

- 1、熟练掌握文本输入设计、综合、仿真和下载的基本流程
- 2、掌握 Verilog HDL 模块的构成和基本逻辑模块的设计规范。
- 3、掌握测试和错误修改方法。

### 二、预习要求

- 1、了解 EDA 数字系统设计的基本流程。
- 2、了解 QuartusII 或 iverilog&gt;kwave 软件使用的基本规范和操作流程
- 3、了解原理图和文本输入的主要特性和区别。

### 三、实验原理

- 1、Verilog HDL 模块的结构模板。

```
module <顶层模块名> (<输入输出端口列表>);
output 输出端口列表;          //输出端口声明
input  输入端口列表;          //输入端口声明
/*定义数据，信号的类型，函数声明*/
reg 信号名;
//逻辑功能定义
assign <结果信号名>=<表达式>; //使用 assign 语句定义逻辑功能
always @ (<敏感信号表达式>) //用 always 块描述逻辑功能
begin
    //过程赋值
    //if-else, case 语句
    //while, repeat, for 循环语句
    //task, function 调用
end
//调用其他模块
<调用模块名 module_name> <例化模块名> (<端口列表 port_list>);
//门元件例化
门元件关键字 <例化门元件名> (<端口列表 port_list>);
endmodule
```

- 2、三裁判电路设计。a、b、c 表示三位裁判，out 表示输出，同意输出 1，不同意输出 0。

参考代码如下。

```
module lab001(a,b,c,out);//模块定义。
input a,b,c;
```

```
output out;
wire[1:0] sum;//sum 变量的用途传递计算和，注意和范围为 0-3，所以设定为 2 位
assign sum=a+b+c;//assign 语句，再 always 模块外部，独立语句必须用 assign
assign out=sum[1]?1:0;//条件运算符，思考 sum[1]代表的含义
endmodule
```

3、三裁判电路的 always 设计。参考代码如下。

```
module lab002(a,b,c,out);
input a,b,c;
output out;
reg[1:0] sum;
assign sum=a+b+c;
always@(a,b,c)//always 过程定义，注意上面 assign 和 always 过程块（begin-end 之间）是并行结构，并行运行。注意 always 括号内信号列表的格式和含义
begin
    if(sum>=2) out=1;//if 语句对 out 进行赋值，注意此处不用 assign
    else out=0;
end
endmodule
```

4、三裁判电路，采用模块调用设计。参考代码如下。

```
module lab003(a,out);//主模块
input[2:0] a;
output out;
wire[1:0] out1;
lab0031 lab1(a,out1);//模块调用
assign out=(out1>=2)?1:0;//assign 语句、always 过程块、模块调用，三种传值结构是完全并行，可以多次使用，但是不能够嵌套。Lab0031 模块产生的输出值，通过中间变量 out1 传递到 assign 语句中，参与处理。
endmodule

module lab0031(a,out);//被调用子模块
input[2:0] a;
output[1:0] out;//注意此处为什么为 2 位。
assign out=a[0]+a[1]+a[2];//注意此处为位选择方式，可以对多位变量 a 进行逐位访问。
endmodule
```

3、2 位加法器，ina，inb 为两个 2 位的操作数，sum 为相加的和，count 为进位。

2 位加法器		四种不同的实现方法，注意左右表格对比	
module add(ina,inb,sum,count);		module add (ina,inb,sum,count);	
input[1:0] ina,inb;		input[1:0] ina,inb;	
output[1:0] sum;		output reg[1:0] sum;//注意不同	
output count;		output reg count;//注意不同	

<pre> wire[2:0] sum_temp; assign sum_temp=ina+inb; assign sum=sum_temp[1:0]; //或 assign sum=ina+inb; assign count=sum_temp[2]; endmodule </pre>	<pre> reg[2:0] sum_temp;//注意不同 always@(ina,inb)//组合逻辑用 ina、inb 电平形式作为驱动信号 begin sum_temp=ina+inb; sum=sum_temp[1:0];//或 sum=ina+inb; count=sum_temp[2]; endmodule </pre>
<pre> module add (ina,inb,sum,count); input[1:0] ina,inb; output reg[1:0] sum; output reg count; always@(ina,inb) begin {count,sum}=ina+inb; endmodule </pre>	<pre> module add (ina,inb,sum,count); input[1:0] ina,inb; output[1:0] sum; output count; assign {count,sum}=ina+inb;//{ }为位拼接运算符， 可以实现二进制数据、参量的拼接 endmodule </pre>

#### 4、带优先级 8-3 编码器和 3-8 译码器

<pre> 带优先级 8-3 编码器 module code83(in8,out3); input[7:0] in8;  output reg[2:0] out3; always@(in8) begin case(in8) if(in8[7]) out3=3'b111; else if(in8[6]) out3=3'b110; else if(in8[5]) out3=3'b101; else if(in8[4]) out3=3'b100; else if(in8[3]) out3=3'b011; else if(in8[2]) out3=3'b010; else if(in8[1]) out3=3'b001; else if(in8[0]) out3=3'b000; else out3=3'bxxx;  endcase end endmodule </pre>	
<pre> 3-8 译码器 module decode38(in3,out8); input[2:0] in3;  output[7:0] out8; always@(in3) begin case(in3) 3'd0:out=8'b00000001; 3'd1:out=8'b00000010; </pre>	

```
3'd2:out=8'b00000100;
3'd3:out=8'b00001000;
3'd4:out=8'b00010000;
3'd5:out=8'b00100000;
3'd6:out=8'b01000000;
3'd7:out=8'b10000000;
default:out=8'bxxxxxxx;
endcase
end
endmodule
```

#### 四、实验内容

1、实验原理中七裁判电路，可以用 **assign** 语句、**always** 过程、模块调用实现。参考模块模板，了解 Verilog HDL 模块的基本结构，了解模块调用的规范。

2、参照 lab001、lab002、lab003 三种不同的设计方式，实现 7 裁判电路设计，并建立 **vwf** 测试文件进行测试，查看测试结果是否符合逻辑要求。并进行适当扩展，比如增加裁判数量，比如 10 个，11 个，如果偶数个裁判的话，5 比 5 的情况如何处理，输出情况除了通过、不通过或待定等状态。

3、设计编码显示电路：现在由 7---0（优先级高到低）八路输入（高电平 1 为有效电平），输出 3 位编码和 1 位输出有效状态信号。

比如 第 7 路输入，则输出 111 编码，输出状态为 1（表示输出有效），

.....

第 0 路输入，输出 000，输出状态为 1

没有输入，输出为 000，输出状态为 0

将有效输出的编码 111-000 以十进制形式显示到七段管上（7---0）。

无效输出 000，七段管不亮。

4、二进制数显示电路：将 8 个拨动开关作为 8 位并行输入，即对应数码为 0000\_0000---1111\_1111,十进制数值为 0-255，将编码对应的十进制数值显示在三个七段管上。

5、8 位二进制乘法：两个 8 位二进制数  $a$ ， $b$ ， $c=a+b$ ；将输入  $a$ ， $b$  和结果  $c$  显示到七段管上。

6、在文件代码综合测试过程中，总结错误原因，掌握错误定位和改进的方法。

#### 五、实验要求



- 1、按照上面的提示完善报告
- 2、将程序编译过程中出现的主要错误及解决方案进行总结
- 3、掌握和练习数字系统的分析步骤，并将一些核心步骤进行记录
- 4、将编写的程序与仿真结果进行记录

## 上机三：基本时序逻辑设计

### 一、实验目的

- 1、熟练掌握时序逻辑设计规范
- 2、掌握 Verilog HDL 时序逻辑模块的设计和仿真。
- 3、掌握开发板上基本输出资源的使用方法。
- 3、掌握测试和错误修改方法。

### 二、预习要求

- 1、了解 EDA 数字系统设计的基本流程。
- 2、了解时序逻辑过程块设计的基本规范和模型
- 3、了解七段管的工作特性。
- 3、了解组合逻辑和时序逻辑电路设计的主要特性和区别。

### 三、实验原理

- 1、SW 上拨为输出高电平、下拨为输出低电平
- 2、KEY0-KEY3 正常情况下输出高电平，按下输出低电平，松开按键恢复到弹起状态输出高电平
- 3、7 段数码管：HEX0[6:0]---HEX7[6:0]，每个 7 段管信号对应数码管，6---0，低电平时发光，高电平不亮。
- 4、分频电路参考：由 50MHz 信号，经过分频变成 1Hz。原理：0-25000000 计数，满 2500 万后新的时钟 CLK1 反转，计数归零，从 0 开始重新计数到 2500 万后，新时钟再反转，使得 CLK1 一个周期内包含 2500 万\*2 个 CLOCK\_50（50Mhz）时钟周期，为 1hz

```
module divclk1hz(reset,clk50,clk1);
```

```
input clk50,reset;//clk50 为输入 50Mhz 信号，reset 为复位信号
```

```
output reg clk1;//新产生的 1hz 信号
```

```
integer i=0;//50Mhz 频率下，周期计数器
```

```
always@(posedge clk50)
```

```
begin
```

```

if(!reset) begin i=0;end

else begin

    if(i==25000000) begin i=0; clk1=~clk1;end

    else i=i+1;

end

end

endmodule

```

#### 四、实验内容

1、字符移位：在 8 个 7 段管上显示 HELLO\_ \_ \_ (可以显示下划线或不亮也可)，每隔 1 秒钟，字符序列左移或右移一个七段管的位置。系统外部时钟 50Mhz。左/右移位可以通过一个波动开关 sw0 来控制。

2、计时器：在 6 个七段管上分别显示 小时（0-23 或 11）、分（0-59）、秒（0-59），各占 2 个管。外部时钟 50Mhz。可以用按键来产生一个复位信号 key，当按键按下立刻（异步）将时间复位成 0 小时、0 分、0 秒重新开始计时

3、扩展：将时分秒计时器，变成可调的计时器。可以分别对小时、分、秒设定初始值。设定的方法可以采用，从外部输入一个值，比如小时可以从 5 开始；也可以通过按键把小时当前的值增加或者减少来实现值的调整。

4、在文件代码综合测试过程中，总结错误原因，掌握错误定位和改进的方法。

#### 五、实验要求

- 1、按照上面的提示完善报告
- 2、将程序编译过程中出现的主要错误及解决方案进行总结
- 3、掌握和练习数字系统的分析步骤，并将一些核心步骤进行记录
- 4、将编写的程序与仿真结果进行记录

## 上机四：FSM 时序电路设计

### 一、实验目的

掌握时序逻辑设计思路

掌握状态机实现数字逻辑设计的方法和基本形式


掌握状态机的设计注意事项

### 二、预习要求

1. 了解 verilogHDL 行为语句。
2. Verilog HDL 的模块结构的组成。
3. 状态机设计方法。

### 三、实验原理

#### 1、莫尔型状态机和米利型状态机原理图

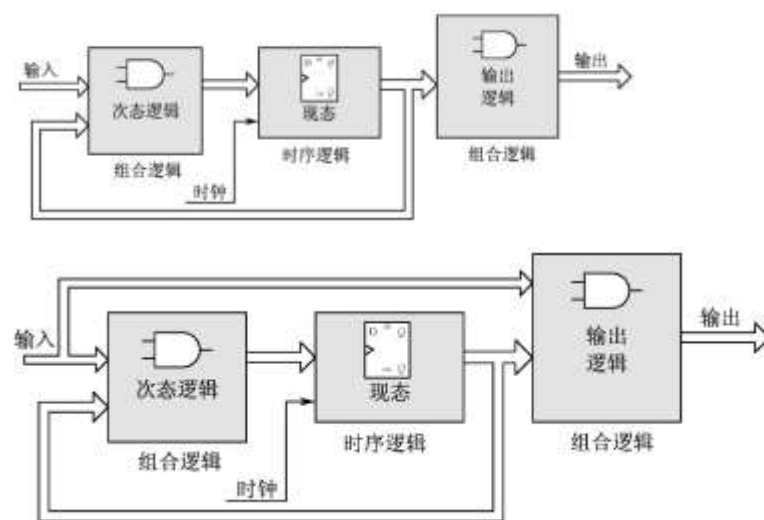

#### 2、FSM 设计模 5 计数器代码

```
module fsm(clk,clr,z,qout);
```

```
input clk,clr; output reg z; output reg[2:0] qout;
```

```
always @(posedge clk or posedge clr) //此过程定义状态转换
```

```
begin if(clr) qout<=0; //异步复位
```

```
else case(qout)
```

```

3'b000: qout<=3'b001;

3'b001: qout<=3'b010;

3'b010: qout<=3'b011;

3'b011: qout<=3'b100;

3'b100: qout<=3'b000;

default: qout<=3'b000; /*default 语句*/

endcase

end

always @(qout) /*此过程产生输出逻辑*/

begin case(qout)

3'b100: z=1'b1;


default:z=1'b0;

endcase

end

endmodule

```

 

### 3、FSM 设计 101 序列检测器

三过程实现	单过程实现
<pre> module fsm1_seq101(clk,clr,x,z); input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state,next_state; parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10; /*状态编码，采用格雷（Gray）编码方式*/ always @(posedge clk or posedge clr) /*该 过程定义当前状态*/ beginif(clr) state&lt;=S0; //异步复位，s0 为起 始状态 else state&lt;=next_state; </pre>	<pre> module fsm4_seq101(clk,clr,x,z); input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state; parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10; /*状态编码，采用格雷（Gray）编码方式*/ always @(posedge clk or posedge clr) Begin if(clr) state&lt;=S0; //异步复位，s0 为起 始状态 else case(state) S0:begin if(x) begin state&lt;=S1; z=1'b0;end else begin state&lt;=S0; z=1'b0;end </pre>

<pre> end always @(state or x) /*该过程定义次态*/ begin case (state) S0:begin if(x) next_state&lt;=S1; else next_state&lt;=S0; end S1:beginif(x) next_state&lt;=S1; else next_state&lt;=S2; end S2:begin if(x) next_state&lt;=S3; else next_state&lt;=S0; end S3:beginif(x) next_state&lt;=S1; else next_state&lt;=S2; end default:next_state&lt;=S0; /*default 语句*/ endcase end always @(state) /*该过程产生输出逻辑*/ begin case(state) S3: z=1'b1; default:z=1'b0; endcase end endmodule </pre>	<pre> end S1:begin if(x) begin state&lt;=S1; z=1'b0;end else begin state&lt;=S2; z=1'b0;end end S2:beginif(x) begin state&lt;=S3; z=1'b0;end else begin state&lt;=S0; z=1'b0;end end S3:begin if(x) begin state&lt;=S1; z=1'b1;end else begin state&lt;=S2; z=1'b1;end end default:begin state&lt;=S0; z=1'b0;end /*default 语句*/ endcase end endmodule </pre>
--	---

#### 四、实验内容

1、参考实例代码，设计一个 4 连续 0 或者 4 个连续 1 的序列检测 FSM，定义一个长序列，在七段管上分别显示检测的 4 个连续 0 和 4 个连续 1 的个数。显示连续 0 和连续 1 的个数在七段管上的显示，分别用函数和任务实现。

2、移动速度可控的 HELLO 自动循环显示，当 KEY1 按下后，循环速度为每秒移动 1 个七段管的位置，按下 KEY0 后，速度减慢，4 秒移动一个七段管的位置。用 FSM 设计实现。

## 五、实验要求

- 1、按照上面的提示完善报告
- 2、将程序编译过程中出现的主要错误及解决方案进行总结
- 3、掌握和练习数字系统的分析步骤，并将一些核心步骤进行记录
- 4、将编写的程序与仿真结果进行记录

## 实验一:CPU 指令运算器设计

### 一、实验目的

- (1) 掌握 QuartusII 等实验工具的输入、综合、仿真、下载的使用方法
- (2) 掌握 DE2 开发版的器件功能特性和使用方法
- (3) 掌握 Verilog HDL 组合逻辑系统设计的主要方法和技术
- (4) 掌握并应用设计的方法和流程

### 二、预习要求

- (1) 了解 QuartusII 等管教分配、下载的方法和流程
- (2) 了解开发板输入、输出显示资源的工作特性
- (3) 了解开发板设计、开发和测试的方法和流程

### 三、实验要求

设计一个简单的 CPU 指令运算器，指令格式如下。

操作类型 1	操作数 1
--------	-------

操作类型 2	操作数 3	操作数 4
--------	-------	-------

完成的具体功能定义如下：

- (1) 操作类型 1：将操作数 1 作为一个无符号二进制数，在七段管以十进制显示二进制序列等效值。
- (2) 操作类型 2：实现操作数 3、操作数 4 之间相加、减、乘的操作，在七段管以十/十六进制进制显示操作数和结果。操作数 3 和 4 为 BCD 码表示的 2 位十进制数（表示的值为 00-99）。

注意：

- (1) 操作类型 2 中，减法逻辑中出现负数，则显示“-”，正数可以不显示符号
- (2) 操作类型 2 中，加、减、乘操作数和结果都用十进制显示，可以在七段管上进行循环显示来实现。
- (3) 注意操作数 3、4 以 BCD 码输入，超过 9 的 BCD 码输出处理问题。
- (4) 尝试加法运算采用流水线方式实现。注意有效位数。
- (5) 如果感觉七段管显示能力弱，可以查询 LCD1602 的控制模块代码，采用 LCD 显示。



---

## 实验二:功能可调综合计时器设计

### 一、实验目的

- (1) 掌握 QuartusII 等实验工具的输入、综合、仿真、下载的使用方法
- (2) 掌握 DE2 开发版的器件功能特性和使用方法
- (3) 掌握 Verilog HDL 时序逻辑系统设计的主要方法和技术
- (4) 掌握并应用 EDA 设计的方法和流程

### 二、预习要求

- (1) 了解 QuartusII 等管教分配、下载的方法和流程
- (2) 了解开发板输入、输出显示资源的工作特性
- (3) 了解开发板设计、开发和测试的方法和流程

### 三、实验要求

设计一个可调的综合计时器。具体功能：

- (1) 显示小时、分、秒，提供置零功能。显示在七段管或 LCD 屏幕上，可以考虑 24/12 小时模式切换功能。
- (2) 能够对秒、分、小时进行分别修改，可以两位数整体修改或每位独立修改
- (3) 整点报时功能，整点可以显示一定形式的 LED 或 LCD 屏幕上来表示。
- (4) 闹钟功能，设定特定时间，到时间以特定 LED 或 LCD 屏幕上显示来显示闹钟。注意闹钟持续时间，也可以参考懒人闹钟模式。

### 实验三:局域网数据帧检测 FSM 电路设计（选做）

#### 一、实验目的

- (1) 掌握 QuartusII 等实验工具的输入、综合、仿真、下载的使用方法
- (2) 掌握 DE2 开发版的器件功能特性和使用方法
- (3) 掌握 Verilog HDL 的复杂 FSM 系统设计的主要方法和技术
- (4) 掌握并应用 EDA 设计的方法和流程

#### 二、预习要求

- (1) 了解 QuartusII 等管教分配、下载的方法和流程
- (2) 了解开发板输入、输出显示资源的工作特性
- (3) 了解开发板设计、开发和测试的方法和流程

#### 三、实验要求

设计一个帧检测系统，设定帧的格式如下：

01110	数据 1	01110
-------	------	-------

01110 序列作为一个帧的定界符号，通过检测前后“01110”定界符，确定帧的长度，获取数据 1。数据 1 设定最大长度 10bit，将数据 1 的无符号二进制序以十进制输出。

注意：

- (1) 数据 1 可以设定为固定长度，则检测到开头的“01110”后取固定长度的序列就可以。
- (2) 数据 1 可以设定为可变长度，需要检测开头和结尾的定界符，确定数据 1 的有效长度。
- (3) 注意在测试时候，数据 1 中不能出现“01110”序列，防止定界差错。也可采用数据处理，比如采用比特填充方法（查询：“帧比特填充”资料自行学习）。