

EDA 复习

考试说明

- 分值：
 - 选择题 10 题，**20 分**
 - 程序阅读（补齐代码）4-5 段代码，15 空，共 **30 分**
 - 编程题 4 题，共 **50 分**
- 重点：
 - 基础语法
 - 关键字、标识符格式、常量定义格式；√
 - 变量定义类型，net 和 variable 两大类；wire、reg 和 integer 3种常用的数据类型；√
 - 数据类型的判断，always 或 initial 中被赋值的变量一定是 variable（reg 或 integer）类型。其他 assign、门原件调用的输出、模块调用的输出都是 wire类型；√
 - parameter 常量定义的两格式和调用的格式；√
 - 向量和标量基本操作；运算符的基本功能，特别注意 {} ；√
 - always 和 intial 的适用范围和区别；√
 - always 敏感列表格式，同步/异步、高低电平、上升沿/下降沿关系；√
 - 阻塞和非阻塞赋值的区别，<=和=适用范围；√
 - 函数/任务/模块定义和调用；√
 - 程序设计
 - 组合逻辑设计（基本逻辑、条件完备性、优先级）√
 - 时序逻辑（二进制计数器、BCD 码计数器）√
 - 流水线√
 - 状态机（一段、两段、三段式）√
 - 测试代码（时钟信号、输入信号、输出）√

1、关键词、标识符、常量√

- 关键词
 - 关键字都是小写
 - 变量定义不能和关键词冲突
- 例：always、assign、case、module
- 标识符
 - 是任意一组字母、数字以及符号 \$ 和 _ 的组合
 - 标识符的第一个字符必须是字母或者下划线
 - 标识符小于1023字符
 - 标识符是区分大小写的
 - 例：COUNT、count、_A1、Begin、R56_1、qout、clk、clr
- 常量
 - 常量的值不能被改变
 - Verilog 中的常量主要有如下3种类型：
 - 整数（可综合）20、37
 - 实数（不可综合）12.45

- 字符串 (不可综合) "hello"
- 对于整数:

+/- ' '
+/- <位宽> ' <进制> <数字>
size: 为对应 二进制数 的宽度
base: 为进制
value: 是基于进制的数字序列

进制	举例
二进制 (b / B)	10'b1010
八进制 (o / O)	10'o57
十进制 (d / D)	10'd23 / 23
十六进制 (h / H)	10'hB5F

- 较长的数字间可用下划线分开, 例: 8'b1100_0101
- 数字不说位宽时, 默认值为32位, 例: 25
- 'O27没位宽, 宽度为相应数值中定义的位数
- 如果定义的位宽比实际的位数长, 通常在左边填0补位, 如果是x或z则相用x或z左边补齐[10'd10、10'hx5、5'h8A]
- 如果定义的位宽比实际的位数小, 左边的位截掉
- 整数可带符号, 负数通常表示为二进制补码形式 [-4'D2]
- 5'Hx=5'bxxxxx; 4'hZ =4'bzzzz; 4'B1x_01; x或z代表的位宽取决于所用的进制
- 非法案例: 3'□b001、4'd-4、(3+2)'b10

2、变量、数据类型 ✓

- Verilog有下面**四种基本的逻辑状态**:
 - 0: 低电平、逻辑0或逻辑非
 - 1: 高电平、逻辑1或“真”
 - x或X: 不确定或未知的逻辑状态
 - z或Z: 高阻态
 - Verilog中的所有数据类型都在上述4类逻辑状态中取值; 其中x和z都不区分大小写, 值0x1z与值0X1Z是等同的
- **变量两种数据类型**:
 - net型: 常用的有wire、tri
 - variable型: 包括reg、integer

wire	reg	integer
最常用的net类型数据	最常用的variable型变量	属于一种variable型变量
例：wire [m:n] a,b,c;	例：reg [m:n] a,b,c;	例：integer a,b,c;
定义无符号数	定义无符号数	表示符号数
多位宽无符号数需定义	多位宽无符号数需要定义	不用定义位宽 默认为32位有符号数
input、output、内部信号	output、内部信号	output
		不能作为位向量访问，i[0]、i[20:15]错误

input、output 默认为 wire

assign 赋值输出一定是 **wire** 等 net 类型；

门元件调用、模块调用的输出端输出一定是 **wire** 等 net 类型；

always 或 **initial** 过程块中赋值语句（表达式左侧被赋值变量）输出一定是 **reg** 或 **integer** 等 variable 类型。

- 信号可以分为端口信号和内部信号
 - 端口信号：
 - 输入端口只能是 net 类型
 - 输出端口可以是 net 或 variable 类型
 - 若输出端口always、initial中被赋值则为variable类型
 - 在过程块外赋值（assign、门调用、模块实例化）则为net类型
 - 内部信号：
 - 内部信号类型可以是 net 或 variable 类型
 - 若在过程块中赋值，则为 reg 或 integer 类型
 - 若在过程块外赋值，则为 net 类型（wire）
 - 若信号既需要在过程块中赋值，又需要在过程块外赋值（不允许，但有可能出现，这时需要一个中间信号转换）

3、参数、标量、向量 ✓

- 参数
 - parameter定义符号常量，不能对其修改赋值
 - 例1：

```
1 parameter WIDTH=4,sel=8,code=8'h3;
2 reg[WIDTH:0] reg1;
```

- 例2：

```

1 // 也可以采用下面的定义形式【含参数定义的子模块】
2 module johnson #(parameter WIDTH=4, WIDTH1=8)(clk,clr,qout);
3     //...略
4 endmodule
5
6 // top_m为主模块，调用johnson子模块
7 module top_m();
8     johnson #(3,6) johnson_inst(...); // 模块调用形式1
9     johnson #(WIDTH(6),WIDTH(3)) johnson_inst1(...); // 模块调用形
        式2
10 endmodule

```

- 标量
 - 线宽为1位的变量
 - 例：wire a; reg clk;
 - 如果在变量声明中没有指定位宽，则默认为标量（1位）
- 向量
 - 线宽大于1位的变量（包括net型和variable型）
 - 例：wire / reg [7:0] a; reg[0:7] rc;（rc[0]为最高有效位，rc[7]为最低有效位）
 - 向量的操作：
 - 位选择：可任意选中向量中的一位 A=mybyte[6];
 - 域选择：可任意选中向量中的相邻几位 B=mybyte[5:2];
- 存储器
 - reg bm [5:1]; //容量为5，字长1的存储器
 - reg [3:0] am [63:0]; //容量64，字长4的存储器

4、运算符 ✓

- 算数运算符
 - +（加、正数）
 - -（减、负数）
 - *（乘）
 - /（除，结果取整数位）
 - %（模运算 or 取余运算，两侧都为整数，余数符号位与第一个操作数相同）
 - 注意：
 - 算数运算符中出现z或x时，整个运算为x'b10x1+'b01111='bxxxxx
 - 运算结果长度按表达式中（左、右端）最大长度运算，多丢弃、少补零
- 逻辑运算符（一般用于条件判断）
 - &&（逻辑与）
 - ||（逻辑或）
 - !（逻辑非）
 - 注意：
 - 操作数不只1位，则应将操作数作为一个整体来对待
 - 如果操作数全0，则相当于逻辑0；如果某一位为1，则整体看做逻辑1
 - 例：(100 && 0) = 0; (4'b1001 || 0) = 1; !3'b100 = 0;

- 操作数出现x, 结果为x, !x=x
- 例: 4 && 3'b1x0 = x; !(5'd4x) = x;

• 关系运算符

- < (小于)、<= (小于等于)、> (大于)、>= (大于等于)
- <= 也表示信号的一种赋值操作
- 如果操作数的值不定, 则关系结果模糊, 返回值是不定值x

• 等式运算符

- == (等于)、!= (不等于)、=== (全等)、!== (不全等)
- == 参与比较的两个操作数必须逐位相等, 其相等比较的结果才为1, 如果某些位不定态或高阻值, 其相等比较得到的结果是不定值x
- === 不定态或高阻值也必须全一致才为1

• 缩位运算符

- ~ (按位取反)
- & (按位与)、~& (与非)
- | (按位或)、~| (或非)
- ^ (按位异或)
- ^~, ~^ (按位同或)
- 注意:
 - 缩位运算符将一个矢量缩减为一个标量
 - 两个长度不同的数据进行位运算, 自动右端对其, 高位用0补齐
 - 除了~, x或z出现都为x, ~x=x; ~z=z;

a	1	0	1	1	0	0	1	1
b	1	1	1	1	1	0	1	0
~a	0	1	0	0	1	1	0	0
a & b	1	0	1	1	0	0	1	0
a b	1	1	1	1	1	0	1	1
a ^ b	0	1	0	0	1	0	0	1
a ^~ b	1	0	1	1	0	1	1	0

&a = 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 = 0

|a = 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 = 1

^a = 1 ^ 0 ^ 1 ^ 1 ^ 0 ^ 0 ^ 1 ^ 1 = 1 【偶数个1输出0, 奇数个1输出1】

^~a = 1 ^~ 0 ^~ 1 ^~ 1 ^~ 0 ^~ 0 ^~ 1 ^~ 1 = 0

• 移位运算符

- << (左移, ×2)、>> (右移, ÷2)
- 该移位为逻辑移位, 移出的位用0添补

• 条件运算符

- 信号 = 条件 ? 表达式1 : 表达式2;
 - 当条件成立时, 信号取表达式1的值, 反之取表达式2的值
 - 若为x或z, 计算两个表达式, 若两个表达式某一位为1, 则这一位结果为1, 同时为0则为0, 否则为x

- 位拼接运算符
 - {}, 将两个或多个信号的某些位拼接起来
 - 不允许连接非定长常数, 如 {db,5}

```

1 reg [3:0] a,b,sum;
2 reg [5:0] c;
3 reg count=0;
4 a={a,count};           // 单向左移
5 a={count,a[3:1]};      // 单向右移
6 a={a[0],a[3:1]};       // 循环右移
7 a={a,a[3]};            // 循环左移

```

5、always、initial ✓

always	initial
用于仿真和可综合电路	只用于仿真中的初始化
always块内的语句则是 不断重复执行的	initial过程块中的语句 仅执行一次

- always

always 过程语句通常是带有触发条件的, 触发条件写在**敏感信号表达式**中, 只有当触发条件满足时, begin-end 块语句才能被执行。

- 出现在敏感列表中的使能信号, 都是异步信号, 不出现是同步
- 异步使能信号, posedge对应高电平有效, negedge对应低电平有效

```

1 always@(<敏感信号表达式>) // 信号形式要统一(电平信号、边沿信号)
2     begin // 过程赋值
3         // if-else, case, casex, casez选择语句
4         // while, repeat, for循环
5         // task, function调用
6     end
7 // 例:
8 always @(a) begin end // 当信号a的值发生改变
9 always @(a,b) begin end // 当信号a或信号b的值发生改变
10 always @(*) begin end // 所有驱动信号
11
12 always @(posedge clock) begin end //当clock 的上升沿到来时
13 always @(negedge clock) begin end //当clock 的下降沿到来时
14 always @(posedge clk, negedge reset)

```

```

1 always @(posedge clk) // clk上升沿触发
2     begin
3         if(!reset) out=8'h00; // 同步清0, 低电平有效
4         else if(load) out=data; // 同步预置
5         else out=out+1; // 计数
6     end

```



```

1  always @(posedge clk, posedge reset, negedge load)
2      begin
3          if(reset) out=8'h00;    // 异步清0, 高电平有效
4          else if(!load) out=data; // 异步预置, 低电平有效
5          else                    out=out+1; // 计数
6      end

```

6、赋值语句 ✓

持续赋值语句	过程赋值语句
assign	非阻塞赋值 (<=)、阻塞赋值 (=)
被赋值变量为net类型 (wire)	被赋值变量必须为variable类型 (reg、integer)
assign c = a & b;	b <= a; 、 b = a;

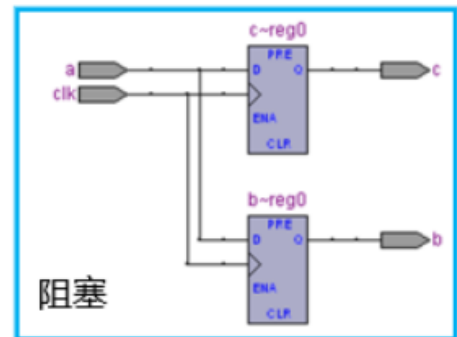 

```

1  // 非阻塞赋值
2  always @(posedge clk)
3      begin
4          b<=a; // b=0, a=1
5          c<=b;
6      end // 经过一个clk上升沿触发 a=1, b=1, c=0
7
8  // 阻塞赋值
9  always @(posedge clk)
10     begin
11         b=a; // b=0, a=1
12         c=b;
13     end // 经过一个clk上升沿触发 a=1, b=1, c=1

```

7、条件语句

- if-else
 - 条件语句必须在always或initial过程块中使用
 - 表达式：一般为逻辑表达式或关系表达式
 - 表达式结果0, x, z为假；否则为真
- case、casez、casex

case	0	1	x	z	casez	0	1	x	z	casex	0	1	x	z
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
x	0	0	1	0	x	0	0	1	1	x	1	1	1	1
z	0	0	0	1	z	1	1	1	1	z	1	1	1	1

严格程度: case (逐位相等) > casez (忽略z对应位) > casex (忽略z、x对应位)

```

1  module(out, opcode, a, b);
2      output reg[7:0] out;
3      input[2:0] opcode; input[7:0] a,b;
4      always@(opcode or a or b)
5          begin
6              case(opcode)
7                  3'd0: out = a + b;
8                  3'd1: out = a - b;
9                  3'd2: out = a & b;
10                 3'd3: out = a | b;
11                 3'd4: out= ~a;
12                 default: out = 8'hx;
13             endcase
14         end
15     endmodule

```

```

1  module mux_casez(out,a,b,c,d,sel);
2      input a,b,c,d;
3      input[3:0] sel;
4      output reg out;
5      always@(a or b or c or d or sel)
6          begin
7              casez(sel)
8                  4'b???1:out=a; 4'b???10:out=b;
9                  4'b?100:out=c; 4'b1000:out=d;
10                 default:out=1'bx;
11             endcase
12         end
13     endmodule

```

8、循环语句

- forever: 连续地执行语句; 多用在 initial 块中, 以生成时钟等周期性波形
- repeat: 连续执行一条语句n次
- while: 执行一条语句直到某个条件不满足
- for: 有条件的循环语句 (绝大多数综合器支持)

```

1  // forever
2  initial
3      begin
4          clk = 0; #20;
5          forever #5 clk=~clk; // 连续不断执行, 可用disable语句中断
6      end
7  // repeat
8  initial

```



```

9      begin
10         repeat(5) out=out+1; // 循环5次
11     end
12 // while
13 initial
14     begin
15         i=0;
16         while(i<10) i=i+1;
17     end

```

9、任务、函数 ✓

- 任务 (task)

```

1 // 输入:decc; 输出:outt
2 task dec_out;
3     input integer decc; // 输入, 十进制数
4     output reg[6:0] outt; // 输出, 7位二进制数值
5     if(decc==0) outt=7'b1000000; // 七段管显示0
6     else if(decc==1) outt=7'b1111001; // 七段管显示1
7     else if(decc==2) outt=7'b0100100; // 七段管显示2
8     else if(decc==3) outt=7'b0110000; // 七段管显示3
9     else if(decc==4) outt=7'b0011001; // 七段管显示4
10    else if(decc==5) outt=7'b0010010; // 七段管显示5
11    else if(decc==6) outt=7'b0000010; // 七段管显示6
12    else if(decc==7) outt=7'b1111000; // 七段管显示7
13    else if(decc==8) outt=7'b0000000; // 七段管显示8
14    else if(decc==9) outt=7'b0011000; // 七段管显示9
15    else outt=7'b1111111; // 七段管不显示
16 endtask
17
18 dec_out(one,out); // 调用

```

- 任务的定义与调用须在一个module模块内
- 定义时, 没有端口名列表
- 任务名调用, 调用时, 需端口列表, 按序匹配
- 一个任务可以调用别的任务和函数, 可以调用的任务和函数个数不限
- 函数 (function)

```

1 // 输入:din; 输出:code
2 function [2:0] code;
3     input[7:0] din;
4     casex(din)
5         8'b1xxx_xxxx: code=3'h7; 8'b01xx_xxxx: code=3'h6;
6         8'b001x_xxxx: code=3'h5; 8'b0001_xxxx: code=3'h4;
7         8'b0000_1xxx: code=3'h3; 8'b0000_01xx: code=3'h2;
8         8'b0000_001x: code=3'h1; 8'b0000_0001: code=3'h0;
9         default: code=3'hx;
10    endcase
11 endfunction
12
13 assign dout=code(din); // 调用

```

- 函数的定义与调用须在一个module模块内

- 函数只允许有输入变量且必须至少有一个输入变量，输出变量由函数名本身担任，在定义函数时，需对函数名说明其类型和位宽
- 定义函数时，没有端口名列表，但调用函数时，需列出端口名列表，端口名的排序和类型必须与定义时的相一致，这一点与任务相同
- 函数可以出现在持续赋值assign的右端表达式中
 - 函数不能调用任务，而任务可以调用别的任务和函数，且调用任务和函数个数不受限制

比较项目	任务 (task)	函数 (function)
输入与输出	可有任意个各种类型的参数	至少有一个输入， 不能将 inout 类型作为输出
调用	任务只可在过程语句中调用， 不能在连续赋值语句 assign 中调用	函数可作为表达式中的一个操作数来调用， 在过程赋值和连续赋值语句中均可以调用
定时事件控制 (#, @ 和 wait)	任务可以包含定时和事件控制语句	函数不能包含这些语句
调用其它任务和函数	任务可调用其它任务和函数	函数可调用其它函数，但不可以调用其它任务
返回值	任务不向表达式返回值	函数向调用它的表达式返回一个值

10、组合逻辑电路

三人表决电路

```

1 module vote(a,b,c,out);
2     input a,b,c;
3     output out;
4     wire[1:0] sum;
5     assign sum=a+b+c;
6     assign out=sum[1]?1:0;
7 endmodule

```

```

1 module vote(a,out);
2     input[2:0] a;
3     output reg out;
4     wire[1:0] sum;
5     summ s1(a,sum); // 模块调用
6     always@(a)
7     begin
8         if(sum>1) out=1;
9         else out=0;
10    end
11 endmodule
12
13 module summ(a,sum);
14     input[2:0] a;
15     output[1:0] sum;
16     assign sum=a[0]+a[1]+a[2];
17 endmodule

```

数据选择器 (优先级)

```

1 // 编译时出现未知原因，理解设计思想就行
2 module select(a,b,c,d,sel,out);

```

```

3      input a,b,c,d;
4      input[3:0] sel;
5      output reg out;
6      always@(a,b,c,d,sel)
7          begin // 也可用if-else
8              casez(sel)
9                  4'bxxx1:out=a;
10                 4'bxx10:out=b;
11                 4'bx100:out=c;
12                 4'b1000:out=d;
13                 default:out=1'bx;
14             endcase
15         end
16     endmodule

```

4位二进制加法器

```

1  module add_4(ina,inb,cin,cout,sum);
2      // ina, inb:两个4位无符号二进制数; cin:前级进位
3      // sum:4位加法和; cout:1位进位
4      input[3:0] ina,inb;
5      input cin;
6      output cout;
7      output[3:0] sum;
8      assign {cout,sum}=ina+inb+cin;
9  endmodule

```

BCD码加法器

```

1  module add_bcd(ina,inb,cin,cout,sum);
2      input[3:0] ina,inb;
3      input cin;
4      output reg cout;
5      output reg[3:0] sum;
6      reg[4:0] temp;
7      always@(ina,inb,cin)
8          begin
9              temp=ina+inb+cin;
10             // 若大于9, 不符合BCD码规范, 则强制进位
11             if(temp>9) {cout,sum}=temp+6;
12             else {cout,sum}=temp;
13         end
14     endmodule

```

for实现2个8位数相乘

```

1  module mult(a,b,out);
2      parameter size=8;
3      input[size:1] a,b;
4      output reg[2*size:1] out;
5      integer i;
6      always @(a,b)
7          begin
8              out=0;
9              for(i=1; i<=size; i=i+1)
10                 if(b[i]) out=out+(a<<i-1));
11          end
12  endmodule

```

二进制数显示电路


```

1  // 输入一个八位二进制数，输出对应的十进制数
2  module test03(in8,out1,out2,out3);
3      input [7:0] in8;           // 8路输入，高电平1为有效电平
4      output reg[6:0] out1;      // 7路输出，对应第一个七段管十进制数的显示（个位）
5      output reg[6:0] out2;      // 7路输出，对应第二个七段管十进制数的显示（十位）
6      output reg[6:0] out3;      // 7路输出，对应第三个七段管十进制数的显示（百位）
7      wire[3:0] ones;           // 内部变量，记录十进制数~个位
8      wire[3:0] tens;           // 内部变量，记录十进制数~十位
9      wire[3:0] hundreds;       // 内部变量，记录十进制数~百位
10     assign ones=in8%10;        // 个位赋值
11     assign tens=(in8/10)%10;    // 十位赋值
12     assign hundreds=in8/100;    // 百位赋值
13     always@(in8)
14         begin
15             if(in8<10)          // in8>=0 and in8<10
16                 begin
17                     dec_out(ones,out1);    // 第一个七段管 显示个位
18                     out2=7'b1111111;      // 第二个七段管（十位）不显示
19                     out3=7'b1111111;      // 第三个七段管（百位）不显示
20                 end
21             else if(in8<100)      // in8>=10 and in8<100
22                 begin
23                     dec_out(ones,out1);    // 第一个七段管 显示个位
24                     dec_out(tens,out2);    // 第二个七段管 显示十位
25                     out3=7'b1111111;      // 第三个七段管（百位）不显示
26                 end
27             else                  // in8>=100
28                 begin
29                     dec_out(ones,out1);    // 第一个七段管 显示个位
30                     dec_out(tens,out2);    // 第二个七段管 显示十位
31                     dec_out(hundreds,out3); // 第三个七段管 显示百位
32                 end
33         end
34     task dec_out;
35         input integer decc;          // 输入，十进制数
36         output reg[6:0] outt;        // 输出，7位二进制数值
37         if(decc==0) outt=7'b1000000;    // 七段管显示0
38         else if(decc==1) outt=7'b1111001; // 七段管显示1
39         else if(decc==2) outt=7'b0100100; // 七段管显示2
40         else if(decc==3) outt=7'b0110000; // 七段管显示3
41         else if(decc==4) outt=7'b0011001; // 七段管显示4

```

```
42         else if(decc==5) outt=7'b0010010;    // 七段管显示5
43         else if(decc==6) outt=7'b0000010;    // 七段管显示6
44         else if(decc==7) outt=7'b1111000;    // 七段管显示7
45         else if(decc==8) outt=7'b0000000;    // 七段管显示8
46         else if(decc==9) outt=7'b0011000;    // 七段管显示9
47         else outt=7'b1111111;    // 七段管不显示
48     endtask
49 endmodule
```

附：七段管显示原理图

 

OUT	显示	OUT	显示	OUT	显示
7'b1000000	0	7'b1111001	1	7'b0100100	2
7'b0110000	3	7'b0011001	4	7'b0010010	5
7'b0000010	6	7'b1111000	7	7'b0000000	8
7'b0011000	9	7'b0001000	A	7'b0000011	b
7'b1000110	c	7'b0100001	d	7'b0000110	E
7'b0001110	F	7'b1111111	不显示		

11、时序逻辑电路

模16二进制计数器

```
1 module count16(clk,clr,sum);
2     input clk,clr;
3     output reg [3:0] sum=0;
4     always @(posedge clk)
5         begin
6             if(clr) sum<=0;
7             else sum<=sum+1;
8         end
9 endmodule
```

模10二进制计数器 / 4位模10BCD码计数器

```

1  module count10(clk,clr,sum);
2      input clk,clr;
3      output reg[3:0] sum=0;
4      always @(posedge clk)
5          begin
6              if(clr) sum<=0;
7              else if(sum==9) sum<=0;
8              else sum<=sum+1;
9          end
10 endmodule

```

8位模100 BCD码计数器 (00-99)

```

1  module BCD100(clk,clr,count);
2      input clk,clr;
3      output reg [7:0] count=0;
4      always @(posedge clk)
5          begin
6              if(clr) count<=0;
7              else if(count[3:0]<9) count[3:0]<=count[3:0]+1;
8              else
9                  begin
10                     count[3:0]=0;
11                     if(count[7:4]<9) count[7:4]<=count[7:4]+1;
12                     else count[7:4]<=0;
13                 end
14          end
15 endmodule

```

8位模16 BCD码计数器 (00-15)

```

1  module BCD16(clk,clr,count);
2      input clk,clr;
3      output reg [7:0] count=0;
4      always @(posedge clk)
5          begin
6              if(clr) count<=0;
7              else if(count[7:4]==0)
8                  begin
9                      if(count[3:0]<9) count[3:0]<=count[3:0]+1;
10                     else
11                         begin
12                             count[3:0]<=0;
13                             count[7:4]<=count[7:4]+1;
14                         end
15                     end
16              else
17                  begin
18                      if(count[3:0]<5) count[3:0]<=count[3:0]+1;
19                      else
20                          begin
21                              count[3:0]<=0;
22                              count[7:4]<=0;
23                          end
24                  end
25          end

```

模60的BCD码加法计数器


```

1  module BCD60(data,reset,load,cin,clk,qout,cout);
2      input[7:0] data;           // 预置数
3      input reset,load,cin,clk;  // 控制信号
4      output reg[7:0] qout=0;    // 计数值
5      output cout;              // 进位信号
6      always @(posedge clk)
7          begin
8              if(reset) qout<=0;    // 同步清零
9              else if(load) qout<=data; // 同步置数
10             else if(cin) // 计数
11                 begin
12                     if(qout[3:0]==9)
13                         begin
14                             qout[3:0]<=0;
15                             if(qout[7:4]==5) qout[7:4]<=0;
16                             else qout[7:4]<=qout[7:4]+1;
17                         end
18                     else
19                         qout[3:0]<=qout[3:0]+1;
20                 end
21             end
22             assign cout=((qout==8'h59)&cin)?1:0; // 进位
23 endmodule

```

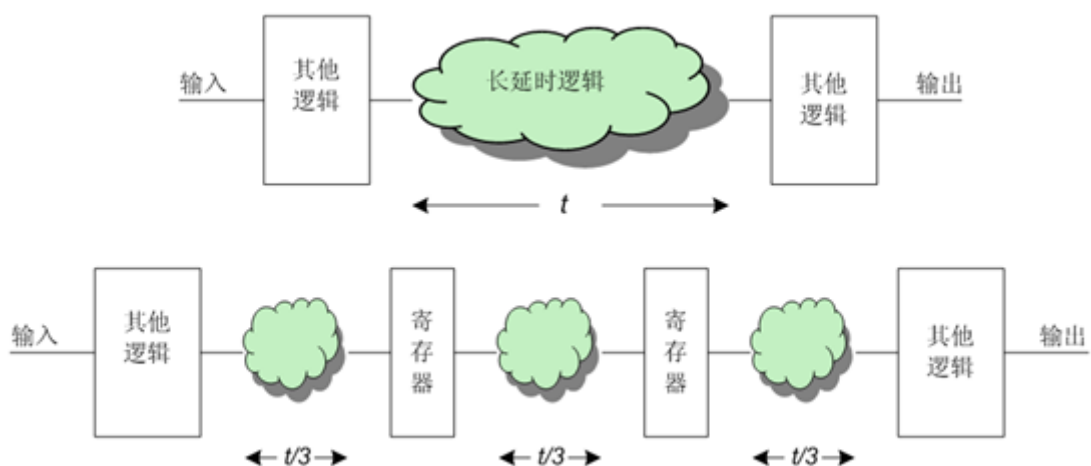12、流水线

设计理念：将其复杂的逻辑功能分解为多个小的步骤来实现，以减小每个部分的延时，在各步间加入寄存器，以暂存中间结果，从而提高整个系统的工作频率。代价是增加了寄存器逻辑，增加了芯片资源的耗用。



非流水线方式8位全加器

```

1  module adder8(cout,sum,ina,inb,cin,clk);
2      input[7:0] ina,inb;       // 输入数(8位)
3      input cin,clk;            // cin:前级进位
4      output reg[7:0] sum;      // 输出和
5      output reg cout;          // 输出进位


```

```

6      reg[7:0] tempa,tempb;    // 缓存数据ina,inb
7      reg tempc;              // 缓存数据cin
8
9      always @(posedge clk)
10         begin // 输入数据锁存
11             tempa=ina;
12             tempb=inb;
13             tempc=cin;
14         end
15     always @(posedge clk)
16         begin // 输出
17             {cout,sum}=tempa+tempb+tempc;
18         end
19 endmodule

```

两级流水实现的8位加法器

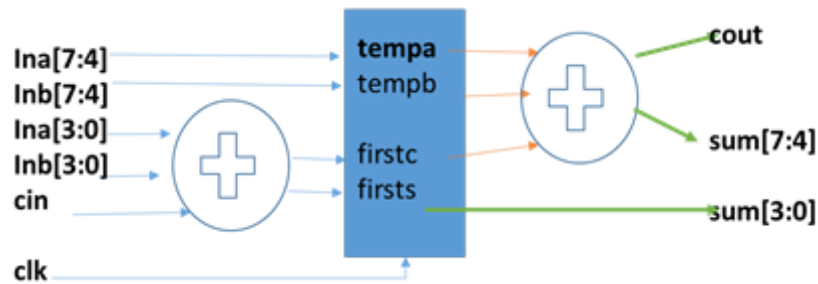

```

1  module adder_pipe2(cout,sum,ina,inb,cin,clk);
2      input[7:0] ina,inb;
3      input cin,clk;
4      output reg[7:0] sum;
5      output reg cout;
6      reg[3:0] tempa,tempb,firsts;
7      reg firstc;
8      always @(posedge clk)
9          begin
10             {firstc,firsts}=ina[3:0]+inb[3:0]+cin;
11             tempa=ina[7:4];
12             tempb=inb[7:4];
13         end
14     always @(posedge clk)
15         begin
16             {cout,sum[7:4]}=tempa+tempb+firstc;
17             sum[3:0]=firsts;
18         end
19 endmodule

```

四级流水线实现的8位加法器

```

1  // 理解原理!!!
2  module pipeline(cout,sum,ina,inb,cin,clk);
3      input [7:0] ina,inb;
4      input cin,clk;
5      output reg[7:0] sum;
6      output reg cout;
7      reg[7:0] tempa,tempb;
8      reg tempcin,firstco,secondco,thirdco;

```



```

9      reg[1:0] firsts, thirda,thirdb;
10     reg[3:0] seconda, secondb, seconds;
11     reg[5:0] firsta, firstb, thirds;
12
13     always @(posedge clk)
14         begin // 输入数据缓存
15             tempa=ina;
16             tempb=inb;
17             tempcin=cin;
18         end
19     always @(posedge clk)
20         begin // 第一级加 (0,1)
21             {firstco,firsts}=tempa[1:0]+tempb[1:0]+tempci;
22             firsta=tempa[7:2]; // 数据缓存
23             firstb=tempb[7:2];
24         end
25     always @(posedge clk)
26         begin // 第二级加 (2, 3)
27             {secondco,seconds}={firsta[1:0]+firstb[1:0]+firstco,firsts};
28             seconda=firsta[5:2]; // 数据缓存
29             secondb=firstb[5:2];
30         end
31     always @(posedge clk)
32         begin // 第三级加 (4, 5)
33             {thirdco,thirds}={seconda[1:0]+secondb[1:0]+secondco,seconds};
34             thirda=seconda[3:2]; // 数据缓存
35             thirdb=secondb[3:2];
36         end
37     always @(posedge clk)
38         begin // 第四级加 (6, 7)
39             {cout,sum}={thirda[1:0]+thirdb[1:0]+thirdco,thirds};
40         end
41 endmodule

```

13、状态机

- 分类: (输出信号产生方式的不同)
 - 摩尔型: 输出只与当前状态有关系
 - 米里型: 输出与当前状态和输入有关系
 - 输出变化: 摩尔型比米里型晚一个周期
- 表示法:
 - 状态图、状态表、流程图
- 状态编码方式:
 - 顺序编码: 采用顺序的二进制数进行编码
 - 例: 2'b00、2'b01、2'b10、2'b11
 - 格雷码: 格雷码算法
 - 例: 2'b00、2'b01、2'b11、2'b10
 - 约翰逊编码: 约翰逊计数器产生, 最高位取反循环移位到最低位
 - 例: 000、001、011、111、110、100、000
 - 一位热码: 采用n位对n个状态编码
 - 例: 0001、0010、0100、1000
- 状态编码的定义:

```

1 // 方式1: 用 parameter 参数定义
2 parameter state1=2'b00,state2=2'b01,state3=2'b10,state4=2'b11;
3
4 // 方式2: 用 'define 语句定义, 不加 ;
5 'define state1 2'b00
6 'define state2 2'b01
7 'define state3 2'b10
8 'define state4 2'b11

```

• 几种描述方式

- 用三个过程描述: 现态 (CS)、次态 (NS)、输出逻辑 (OL) 各用一个always过程描述
- 双过程描述1: (CS+NS、OL双过程描述): 使用两个always过程来描述有限状态机, 一个过程描述现态和次态时序逻辑 (CS+NS); 另一个过程描述输出逻辑 (OL)
- 双过程描述2: (CS、NS+OL双过程描述): 一个过程用来描述现态 (CS); 另一个过程描述次态和输出逻辑 (NS+OL)
- 单过程描述: 在单过程描述方式中, 将状态机的现态、次态和输出逻辑 (CS+NS+OL) 放在一个always过程中进行描述

模5计数器 (三段式)

```

1 module fsm(clk,clr,state,cout);
2     input clk,clr;
3     output reg cout;
4     output reg[2:0] state=3'b000;
5     reg[2:0] next_state;
6     // 现态
7     always@(posedge clk,posedge clr)
8     begin
9         if(clr) state<=0; // 异步复位
10        else state<=next_state;
11    end
12    // 次态
13    always@(state)
14    begin
15        case(state)
16            3'b000: next_state<=3'b001;
17            3'b001: next_state<=3'b010;
18            3'b010: next_state<=3'b011;
19            3'b011: next_state<=3'b100;
20            3'b100: next_state<=3'b000;
21            default:next_state<=3'b000;
22        endcase
23    end
24    // 输出逻辑
25    always@(state)
26    begin
27        case(state)
28            3'b100: cout=1'b1;
29            default:cout=1'b0;
30        endcase
31    end
32 endmodule

```

模5计数器 (二段式)

```

1  module test01(clk,clr,qout,cout);
2      input  clk,clr;
3      output reg cout;
4      output reg[2:0] qout=3'b000;
5      always@(posedge clk,posedge clr)
6          begin
7              if(clr) qout<=0; //异步复位
8              else
9                  begin
10                     case(qout)
11                         3'b000: qout<=3'b001;
12                         3'b001: qout<=3'b010;
13                         3'b010: qout<=3'b011;
14                         3'b011: qout<=3'b100;
15                         3'b100: qout<=3'b000;
16                         default:qout<=3'b000;
17                     endcase
18                 end
19             end
20         always@(qout) // 此过程产生输出逻辑
21             begin
22                 case(qout)
23                     3'b100: cout=1'b1;
24                     default:cout=1'b0;
25                 endcase
26             end
27     endmodule

```

模5计数器（一段式）

```

1  module fsm(clk,clr,qout,cout);
2      input  clk,clr;
3      output reg[2:0] qout;
4      output reg cout;
5      always@(posedge clk,posedge clr)
6          begin
7              if(clr) qout<=0; //异步复位
8              else
9                  case(qout)
10                     3'b000: begin qout<=3'b001; cout<=0; end
11                     3'b001: begin qout<=3'b010; cout<=0; end
12                     3'b010: begin qout<=3'b011; cout<=0; end
13                     3'b011: begin qout<=3'b100; cout<=0; end
14                     3'b100: begin qout<=3'b000; cout<=1; end
15                     default:begin qout<=3'b000; cout<=0; end
16                 endcase
17             end
18     endmodule

```

101 序列检测器（三段式）

```

1  module fsm1_seq101(clk,clr,cin,qout);
2      input  clk,clr,cin;
3      output reg qout;
4      reg[1:0] state,next_state;
5      parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10; // 格雷编码

```

```

6
7     always@(posedge clk,posedge clr)// 当前状态
8         begin
9             if(clr) state<=s0; // 异步复位, s0为起始状态
10            else state<=next_state;
11        end
12    always@(state,cin) // 定义状态
13        begin
14            case (state)
15                s0:
16                    begin
17                        if(cin) next_state<=s1;
18                        else next_state<=s0;
19                    end
20                s1:
21                    begin
22                        if(cin) next_state<=s1;
23                        else next_state<=s2;
24                    end
25                s2:
26                    begin
27                        if(cin) next_state<=s3;
28                        else next_state<=s0;
29                    end
30                s3:
31                    begin
32                        if(cin) next_state<=s1;
33                        else next_state<=s2;
34                    end
35                default: next_state<=s0;
36            endcase
37        end
38    always@(state) // 该过程产生输出逻辑
39        begin
40            case(state)
41                s3: qout=1'b1;
42                default: z=1'b0;
43            endcase
44        end
45    endmodule

```

101 序列检测器 (二段式)

```

1  module fsm1_seq101(clk,clr,cin,qout);
2      input  clk,clr,cin;
3      output reg qout;
4      reg[1:0] state;
5      parameter s0=2'b00,s1=2'b01,s2=2'b11,s3=2'b10;
6      always@(posedge clk,posedge clr)
7          begin
8              if(clr) state<=s0;
9              else begin
10                 case (state)
11                     s0:begin if(cin) state<=s1; else state<=s0; end
12                     s1:begin if(cin) state<=s1; else state<=s2; end
13                     s2:begin if(cin) state<=s3; else state<=s0; end
14                     s3:begin if(cin) state<=s1; else state<=s2; end

```

```

15         default: state<=S0;
16     endcase
17 end
18 end
19 always@(state)
20 begin
21     case(state)
22         S3: qout=1'b1;
23         default: qout=1'b0;
24     endcase
25 end
26 endmodule

```

101 序列检测器 (一段式)

```

1  module fsm1_seq101(clk,clr,cin,qout);
2      input  clk,clr,cin;
3      output reg qout;
4      reg[1:0] state;
5      parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
6      always@(posedge clk,posedge clr)
7          begin
8              if(clr) state<=S0;
9              else case(state)
10                 S0:
11                     begin
12                         if(cin) begin state<=S1; qout=1'b0; end
13                         else begin state<=S0; qout=1'b0; end
14                     end
15                 S1:
16                     begin
17                         if(cin) begin state<=S1; qout=1'b0; end
18                         else begin state<=S2; qout=1'b0; end
19                     end
20                 S2:
21                     begin
22                         if(cin) begin state<=S3; qout=1'b0; end
23                         else begin state<=S0; qout=1'b0; end
24                     end
25                 S3:
26                     begin
27                         if(cin) begin state<=S1; qout=1'b1; end
28                         else begin state<=S2; qout=1'b1; end
29                     end
30                 default:
31                     begin
32                         state<=S0; qout=1'b0;
33                     end
34             endcase
35         end
36 endmodule

```

4连续0或4连续1的序列检测FSM

```

1  module test01(clk,clr,in,out0,out1);
2      input  clk;           // 时钟信号clk

```

```

3  input clr;           // 复位信号clr
4  input in;           // 输入信号
5  output reg[6:0] out0=7'b1111111; // 4个连续0的个数
6  output reg[6:0] out1=7'b1111111; // 4个连续1的个数
7  reg[6:0] zero=0;    // 计数, 4个连续0的个数
8  reg[6:0] one=0;     // 计数, 4个连续1的个数
9  reg[2:0] num0=0;    // 当前0的个数
10 reg[2:0] num1=0;    // 当前1的个数
11
12 always@(posedge clk or posedge clr)
13     begin
14         if(clr) begin num0<=0; num1<=0; end
15         else // clr=0
16             begin
17                 if(in) // 输入为1
18                     begin
19                         num0<=3'b000; // 将当前0的个数清零
20                         case(num1)
21                             3'b000: num1<=3'b001; // 0->1
22                             3'b001: num1<=3'b010; // 1->2
23                             3'b010: num1<=3'b011; // 2->3
24                             3'b011: num1<=3'b100; // 3->4
25                             3'b100: num1<=3'b001; // 4->1
26                             default: num1<=3'b000;
27                         endcase
28                     end
29                 else // 输入为0
30                     begin
31                         num1<=3'b000; // 将当前1的个数清零
32                         case(num0)
33                             3'b000: num0<=3'b001; // 0->1
34                             3'b001: num0<=3'b010; // 1->2
35                             3'b010: num0<=3'b011; // 2->3
36                             3'b011: num0<=3'b100; // 3->4
37                             3'b100: num0<=3'b001; // 4->1
38                             default: num0<=3'b000;
39                         endcase
40                     end
41                 end
42             end
43         always@(num0) // 此过程产生输出逻辑zero (4个连续0的个数)
44             begin
45                 if(num0==3'b100) // 连续出现4个1
46                     begin zero=zero+1; dec_out(zero,out0); end
47                 else
48                     begin zero=zero; dec_out(zero,out0); end
49             end
50         always@(num1) // 此过程产生输出逻辑one (4个连续1的个数)
51             begin
52                 case(num1)
53                     3'b100: // 连续出现4个1
54                         begin one=one+1; dec_out(one,out1); end
55                     default:
56                         begin one=one; dec_out(one,out1); end
57                 endcase
58             end
59         // 任务: 七段管十进制数显示
60         task dec_out;

```

```

61     input integer decc;                // 输入，十进制数
62     output reg[6:0] outt;             // 输出，7位二进制数值
63     if(decc==0) outt=7'b1000000;     // 七段管显示0
64     else if(decc==1) outt=7'b1111001; // 七段管显示1
65     else if(decc==2) outt=7'b0100100; // 七段管显示2
66     else if(decc==3) outt=7'b0110000; // 七段管显示3
67     else if(decc==4) outt=7'b0011001; // 七段管显示4
68     else if(decc==5) outt=7'b0010010; // 七段管显示5
69     else if(decc==6) outt=7'b0000010; // 七段管显示6
70     else if(decc==7) outt=7'b1111000; // 七段管显示7
71     else if(decc==8) outt=7'b0000000; // 七段管显示8
72     else if(decc==9) outt=7'b0011000; // 七段管显示9
73     else outt=7'b1111111;           // 七段管不显示
74 endtask
75 // 函数：七段管十进制数显示
76 function[6:0] outf;
77     input integer decc;                // 输入，十进制数
78     if(decc==0) outf=7'b1000000;     // 七段管显示0
79     else if(decc==1) outf=7'b1111001; // 七段管显示1
80     else if(decc==2) outf=7'b0100100; // 七段管显示2
81     else if(decc==3) outf=7'b0110000; // 七段管显示3
82     else if(decc==4) outf=7'b0011001; // 七段管显示4
83     else if(decc==5) outf=7'b0010010; // 七段管显示5
84     else if(decc==6) outf=7'b0000010; // 七段管显示6
85     else if(decc==7) outf=7'b1111000; // 七段管显示7
86     else if(decc==8) outf=7'b0000000; // 七段管显示8
87     else if(decc==9) outf=7'b0011000; // 七段管显示9
88     else outf=7'b1111111;           // 七段管不显示
89 endfunction
90 endmodule

```

速度可控的HELLO自动循环显示

```

1  module test02(clk50,clr,clk1,key0,key1,out0,out1,out2,out3,out4);
2      input clk50, clr;
3      input key0, key1;           // 按键信号, key0=1 -> 4"移动一次
4      output clk1;                // clk1: 新产生的1Hz信号
5      output reg[6:0] out0,out1,out2,out3,out4;
6      reg [1:0] state=0;          // key按键状态, 0-key0=1, 1-key1=1
7      reg [2:0] s=3'b000;         // 状态, 'HELLO' 'ELLOH' 'LLOHE' 'LOHEL' 'OHELL'
8      integer i=0;                // 延时计数用
9      div_clk dc(clk50,clk1);     // 模块调用, 50MHz -> 1Hz
10
11     always@(posedge clr,posedge key0,posedge key1)
12     begin
13         if(clr) state=0;         // 复位
14         else if(key0) state=0;    // KEY0被按下
15         else if(key1) state=1;    // KEY1被按下
16     end
17     always @(posedge clk1,posedge clr)
18     begin
19         if(clr) s=3'b000;
20         else
21         begin
22             if(state) // KEY1被按下(4")
23             begin
24                 if(i==3) // 延时4秒

```

```

25         begin
26             i=0;
27             case(S)
28                 3'b000: S<=3'b001;
29                 3'b001: S<=3'b010;
30                 3'b010: S<=3'b011;
31                 3'b011: S<=3'b100;
32                 3'b100: S<=3'b000;
33                 default: S<=3'b000;
34             endcase
35         end
36     else i=i+1;
37 end
38 else // KEY0被按下(1")
39     begin
40         case(S)
41             3'b000: S<=3'b001; // 'HELLO'->'ELLOH'
42             3'b001: S<=3'b010; // 'ELLOH'->'LLOHE'
43             3'b010: S<=3'b011; // 'LLOHE'->'LOHEL'
44             3'b011: S<=3'b100; // 'LOHEL'->'OHELL'
45             3'b100: S<=3'b000; // 'OHELL'->'HELLO'
46             default: S<=3'b000; // 'HELLO'
47         endcase
48     end
49 end
50 end
51 always@(S)
52     begin
53         case(S)
54             3'b000: // 状态'HELLO'
55                 begin
56                     out0=7'b0001001; out1=7'b0000110;
57                     out2=7'b1000111; out3=7'b1000111;
58                     out4=7'b1000000;
59                 end
60             3'b001: // 状态'ELLOH'
61                 begin
62                     out0=7'b0000110; out1=7'b1000111;
63                     out2=7'b1000111; out3=7'b1000000;
64                     out4=7'b0001001;
65                 end
66             3'b010: // 状态'LLOHE'
67                 begin
68                     out0=7'b1000111; out1=7'b1000111;
69                     out2=7'b1000000; out3=7'b0001001;
70                     out4=7'b0000110;
71                 end
72             3'b011: // 状态'LOHEL'
73                 begin
74                     out0=7'b1000111; out1=7'b1000000;
75                     out2=7'b0001001; out3=7'b0000110;
76                     out4=7'b1000111;
77                 end
78             3'b100: // 状态'OHELL'
79                 begin
80                     out0=7'b1000000; out1=7'b0001001;
81                     out2=7'b0000110; out3=7'b1000111;
82                     out4=7'b1000111;

```



```

83         end
84     default:
85         begin
86             out0=7'b0001001; out1=7'b0000110;
87             out2=7'b1000111; out3=7'b1000111;
88             out4=7'b1000000;
89         end
90     endcase
91 end
92
93 endmodule
94 // **分频电路模块 50MHz -> 1Hz**
95 module div_clk(clk50,clk1);
96     input clk50;                // clk50: 输入的50MHz信号
97     output reg clk1=1;          // clk1: 产生的1Hz信号, 赋初始值为1
98     integer i=0;                // 50MHz频率下, 周期计数器
99     always@(posedge clk50)      // clk50上升沿触发
100     begin
101         if(i==25000000)        // 每过25000000个周期
102             begin
103                 i=0; clk1=~clk1; // clk1翻转
104             end
105         else i=i+1;
106     end
107 endmodule

```

14、测试代码

\$display()、\$monitor()

```

1 $display() // 显示当前变量的值
2 $monitor() // 用于持续监测指定变量,只要变量发生变化,就会立即显示对应的输出语句
3
4 $display("%b+%b=%b",a,b,sum);
5 $display("Running testbench");
6 $monitor($realtime,"%d %d:%d %d",out3,out2,out1,out0);

```

\$finish (结束)、\$stop (暂停)

```
1 $finish; $stop;
```

\$random (随机数函数)

```
1 rand=$random%60; //生成-59~59之间的随机数
```

`timescale (时间标尺定义)

```

1 `timescale <时间单位>/<时间精度>
2 // 其中时间度量的符号有: s、ms、us、ns、ps和fs
3 `timescale 1ns/100ps // 时间延迟单位为1ns, 时间精度为100ps

```


激励波形的描述

```
1 `timescale 1ns/1ns
```

```

2  module test1;
3      reg a,b,c;
4      initial
5          begin
6              a=0;b=1;c=0;
7              #100 c=1;
8              #100 a=1;b=0;
9              #100 a=0;
10             #100 c=0;
11             #100 $stop;
12         end
13     initial $monitor($time,"a=%d b=%d c=%d",a,b,c); //显示
14 endmodule

```

 

时钟信号

```

1  reg clk50;
2  parameter DELAY=20; // 时钟周期
3  always #(DELAY/2) clk50=~clk50; // 半个周期翻转一次
4  initial clk50=0; // 初始化

```

8位乘法器的仿真（组合逻辑电路）

```

1  module mult8(a,b,out); // 8位乘法器源代码
2      parameter size=8;
3      input[size:1] a,b; // 两个操作数
4      output[2*size:1] out; // 结果
5      assign out=a*b; // 乘法运算
6  endmodule

```

```

1  `timescale 10ns/1ns
2  module mult8_tp; // 测试模块的名字
3      reg[7:0] a,b; // 测试输入信号定义为reg型
4      wire[15:0] out; // 测试输出信号定义为wire型
5      integer i,j;
6
7      mult8 m1(a,b,out); // 调用测试对象
8
9      initial // 激励波形设定a
10         begin
11             a=0;
12             for(i=1;i<255;i=i+1)
13                 #10 a=i;
14         end
15     initial // 激励波形设定b
16         begin

```

```

17         b=0;
18         for(j=1;j<255;j=j+1)
19             #10 b=j;
20     end
21     initial          // 定义结果显示格式
22     begin
23         $monitor($time,"%d*%d=%d",a,b,out);
24         #2560 $finish;
25     end
26 endmodule

```

8位计数器的仿真（时序逻辑电路）

```

1 module count8(clk,reset,qout);
2     input  clk,reset;
3     output reg[7:0] qout;
4     always@(posedge clk)
5         begin
6             if(reset) qout<=0;
7             else qout<=qout+1;
8         end
9 endmodule

```

```

1 `timescale 10ns/1ns
2 module count8_tp;
3     reg clk,reset; // 输入激励信号定义为reg型
4     wire[7:0] qout; // 输出信号定义为wire型
5
6     count8 C1(clk,reset,qout); // 调用测试对象
7
8     parameter DELY=100;
9     always #(DELY/2) clk=~clk; // 产生时钟波形
10
11     initial
12         begin //激励波形定义
13             clk=0;
14             reset=0;
15             #DELY reset=1;
16             #DELY reset=0;
17             #(DELY*300) $finish;
18         end
19     initial $monitor($realtime,"clk=%d reset=%d qout=%d",clk,reset,qout);
20 endmodule

```